

به نام خدا
درس: طراحی سیستم های دیجیتال
نیم سال تحصیلی دوم ۹۹۰۰
مدرس: بهاروند

موعده تحویل: ۱۴۰۰/۳/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵

تمرین شماره: ۵

نام و نام خانوادگی: سينا مظاهري


شماره دانشجویی: ۹۸۱۷۱۱۵۹

راه حل در همین فایل ارائه شود.


فایل به PDF تبدیل و در سایت بارگذاری شود.

عنوان
تمرین

برای یک مدار گیرنده UART ابتدا ماشین حالت رسم نموده و سپس کد رفتاری متناظر آن را به صورت کامل طراحی کنید. در نظر داشته باشید داده های ورودی به UART دارای فرمت مطابق شکل زیر هستند. کلاک ورودی به مدار را `uart_clock` در نظر بگیرید و مدار را پارامتری طراحی کنید به نحوی که امکان کار با `baudrate` های مختلف در این گیرنده وجود داشته باشد. همچنین می خواهیم از پین ورودی این مدار گیرنده (با نام `serial_data`)، برای بخش فرستنده هم استفاده کنیم (یعنی خط ما `bidirectional` است و در هر لحظه فقط گیرنده یا فرستنده هستیم) و گذرگاه متصل به UART فقط یک سیم باشد؛ بدون نوشتن کد فرستنده، مکانیزمی در کد خود در نظر بگیرید که امکان این اتصال را فراهم کند. مدار بایستی دارای ریست آسنکرون باشد. طراحی به گونه ای باشد که، بیت توازن (پاریتی) را هنگام دریافت بایتها چک کنید و در صورت اشتباه بودن، مدار کار خود را از نو شروع کند.

 

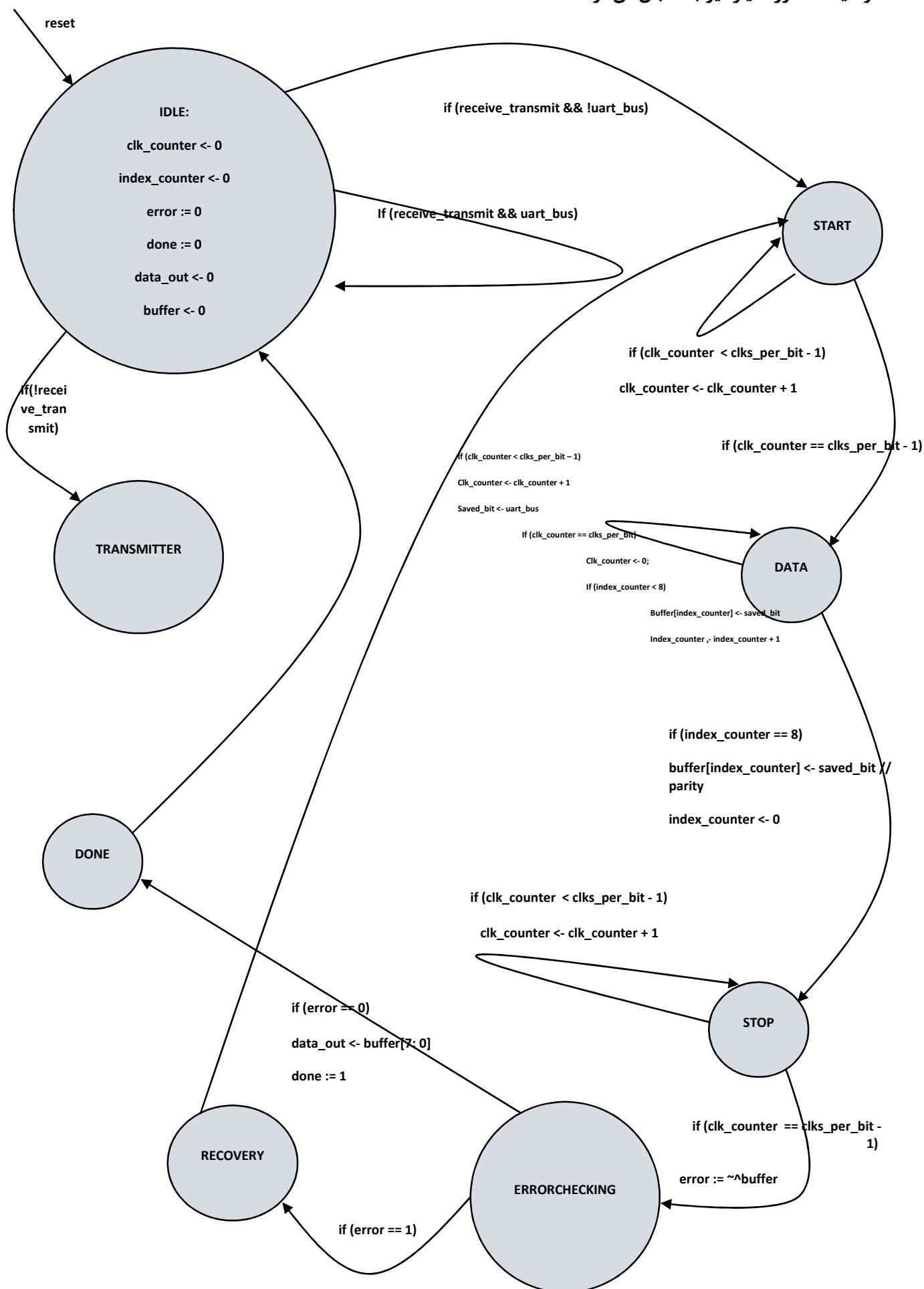به منظور طراحی یک واحد گیرنده UART، ابتدا ماشین حالت متناهی آن را رسم می نماییم. شکل FSM آن در زیر آمده است. توضیحات مورد نیاز نیز به دنبال آن نوشته شده است.



ماشین حالت متناهی فوق که در سوال قبل رسم شده، بدین گونه عمل می کند که ابتدا با ریست شدن آن ، به حالت اولیه ی IDLE می رود. در این حالت سیگنال های error و done صفر می شوند و در پالس بعدی، تمامی ثبات های مسیر داده به مقدار صفر می رسند.

```
module UART #(parameter clk_per_bit = 80) (
    input wire [7: 0] serial_data,
    input wire uart_clk,
    input wire reset,
    input wire receive_transmit,
    output reg done,
    inout wire uart_bus,
    output reg error,
    output reg [7: 0] data_out
);

reg [$clog2(clk_per_bit) - 1: 0] r_clock_counter;
reg [8: 0] buffer;
reg [4: 0] r_index_counter;

reg [2: 0] current_state;
reg saved_bit;
localparam IDLE = 3'b000, START = 3'b001, DATA = 3'b010, STOP = 3'b011, ERRORCHECKING = 3'b100, DONE = 3'b101, TRANSMITTER = 3'b110, RECOVERY = 3'b111;

always @(posedge uart_clk or negedge reset)
begin
    if (!reset)
    begin
        saved_bit <= 0;
        buffer <= 0;
        current_state <= IDLE;
        r_clock_counter <= 0;
        r_index_counter <= 0;
        error <= 0;
        data_out <= 0;
        done <= 1'b0;
    end
end
```

این مدار دارای قابلیت سوییچ بین حالت فرستنده و گیرنده می باشد بدین صورت که با فعال کردن سیگنال **receive_transmit** می توان نوع گیرنده و در غیر اینصورت نوع فرستنده ا برای آن انتخاب کرد اما در این مدار صرفاً یک حالت نمادین برای فرستنده پیاده سازی شده و فاقد هر گونه مدار کامل برای فرستنده می باشد زیرا هدف از طرح سوال تنها رسم مدار برای گیرنده بوده و مکانیزمی که بتواند این دو را از یکدیگر تشخیص دهد. همچنین یک ورودی ۸ بیتی به نام **serial_data** وجود دارد که در صورت کامل بودن مدار فرستنده می توان از طریق آن به ارسال داده اقدام کرد. همانطور که گفته شد در واقع حالت **TRANSMITTER** ، خود یک گراف ماشین حالت متناهی مجزا دارد که در صورتی که آن به طور کامل پیاده سازی شود، مدار قادر به ارسال اطلاعات نیز می شود. این مدار دارای ریست آسنکرون می باشد که با **negedge** شدن آن مدار به حالت اولیه، یعنی **IDLE** می رود. سیگنال **uart_clk** ، سیگنال ساعت مدار بوده و به مولد پالس متصل می شود. دو ثبات **error** و **data_out** هر کدام به ترتیب، خطا و داده دریافت شده را نشان می دهند. در واقع زمانی داده دریافت شده معتبر است که سیگنال **done** مقدار ۱ را به خود گرفته باشد. در صورتی که بیت توازن ، توازن فرد داده های ارسالی را بر هم زند، سیگنال **error** فعال می شود و مدار به حالت **RECOVERY** می رود و سپس در پالس بعدی به حالت **START** که نقطه ی شروع دریافت داده است مراجعه می کند. حال که کلیاتی را در مورد مدار بیان کردیم به سراغ تشریح حالات مختلف می رویم. نکته ی دیگری که قابل توجه است آن است که مدار به شکل پارامتری طراحی شده که با **clk_per_bit** های مختلف، بسته به اینکه فرکانس کاری مدار و ارسال اطلاعات چه باشد، خود را تنظیم کند.

```

-----
else
begin
case (current_state)
IDLE:
begin
r_clock_counter <= 0;
r_index_counter <= 0;
error <= 0;
data_out <= 0;
done <= 1'b0;
if (receive_transmit)
begin
buffer <= 0;
if (!uart_bus)
current_state <= START;
else
current_state <= IDLE;
end
else
begin
current_state <= TRANSMITTER;
buffer <= serial_data;
end
end
end

```

پس از ریست شدن مدار، مادامی که در حالت IDLE قرار دارد، در صورتی که سیگنال ارتباطی (سیم گیرنده) و حالت گیرنده بودن که توسط **receive_transmit** در مدار مشخص می گردد، فعال باشد، مدار به حالت شروع می رود و در غیر اینصورت در همان حالت می ماند.

```

end
START:
begin
if (r_clock_counter < clk_per_bit - 1)
begin
current_state <= START;
r_clock_counter <= r_clock_counter + 1;
end
else
begin
current_state <= DATA;
r_clock_counter <= 0;
end
end
DATA:

```

مادامی که در حالت شروع باشیم، شمارنده کلاک تعداد کلاک های بیت شروع یعنی صفر را می شمارد. تا نرخ ارسال اطلاعات را رعایت کند. پس از دریافت بیت شروع به حالت داده می رود.

```

DATA:
begin
    if (r_clock_counter < clk_per_bit - 1)
        begin
            saved_bit <= uart_bus;
            current_state <= DATA;
            r_clock_counter <= r_clock_counter + 1;
        end
    else
        begin
            r_clock_counter <= 0;
            if (r_index_counter < 8)
                begin
                    current_state <= DATA;
                    buffer[r_index_counter] <= saved_bit;
                    r_index_counter <= r_index_counter + 1;
                end
            else
                begin
                    buffer[r_index_counter] <= saved_bit;
                    current_state <= STOP;
                    r_index_counter <= 0;
                end
            end
        end
    end
end

```

مادامی که در حالت دریافت داده باشیم، ابتدا هر بیت داده را از کم ارزش به پرارزش با رعایت توالی کلاک های نرخ ارسال اطلاعات دریافت می کنیم و پس از دریافت هر بیت، آن را در بافر ذخیره و در نهایت شمارنده کلاک را برای بیت بعدی صفر می کنیم. در نهایت بیت توازن را ذخیره نموده و به حالت توقف می رویم.

```

STOP:
begin
    if (r_clock_counter < clk_per_bit - 1)
        begin
            current_state <= STOP;
            r_clock_counter <= r_clock_counter + 1;
        end
    else
        begin
            current_state <= ERRORCHECKING;
            error <= ~^buffer;
            r_clock_counter <= 0;
        end
    end
ERRORCHECKING:
begin
    if (error)
        current_state <= RECOVERY;
    else
        begin
            done <= 1'b1;
            data_out <= buffer[7: 0];
            current_state <= DONE;
        end
    end
DONE: current_state <= IDLE;
RECOVERY: current_state <= START;
endcase
end
end
endmodule

```

در حالت توقف نیز، بیت پایان را مانند حالت شروع دریافت نموده و پس از **xnor** کردن تمامی داده ها به منظور بررسی توازن فرد بودن به حالت بررسی خطا می رویم. در صورتی که توازن زوج باشد، مدار داده ارسالی را خطا تشخیص می دهد و به حالت بازیابی و سپس به حالت شروع می رود. در غیر اینصورت نیز داده مورد نظر در ثبات خروجی ذخیره شده و سیگنال **done** یک می شود که نشان دهنده آماده بودن داده ی دریافتی است.

شبیه سازی


به منظور شبیه سازی سیستم پیاده سازی شده ابتدا یک طرح تست مانند شکل زیر برای آن می نویسیم و داده ی زیر که به صورت ۰۱۱۰۱۰۱۱ می باشد را می فرستیم. توجه داریم که با ارزشترین بیت همان بیت توازن می باشد که در اینجا مقدارش صفر است.

```
forever #0 uart_clk = ~ uart_clk,
end

//Data = 01101011, Parity = 0, Transmitted Data: 001101011 (Odd parity)
wire [2: 0] current_state;
wire [1: 0] r_clock_counter;
wire [2: 0] r_index_counter;
wire [8: 0] buffer;
assign buffer = uart0.buffer;
assign current_state = uart0.current_state;
assign r_clock_counter = uart0.r_clock_counter;
assign r_index_counter = uart0.r_index_counter;
initial
begin
    uart_reg = 1'b1;
    serial_data = 8'b0;
    receive_transmit = 1'b1;
    #1 reset = 1'b1;
    #4 uart_reg = 1'b0; // Start Bit
    #40 uart_reg = 1'b1; // Data Bits
    #40 uart_reg = 1'b1;
    #40 uart_reg = 1'b0;
    #40 uart_reg = 1'b1;
    #40 uart_reg = 1'b0;
    #40 uart_reg = 1'b1;
    #40 uart_reg = 1'b1;
    #40 uart_reg = 1'b0;
    #40 uart_reg = 1'b0; // Parity Bit
    #40 uart_reg = 1'b1; // Stop Bit
end
endmodule
```

شکل موج شبیه سازی شده به صورت زیر است.

شکل ۱

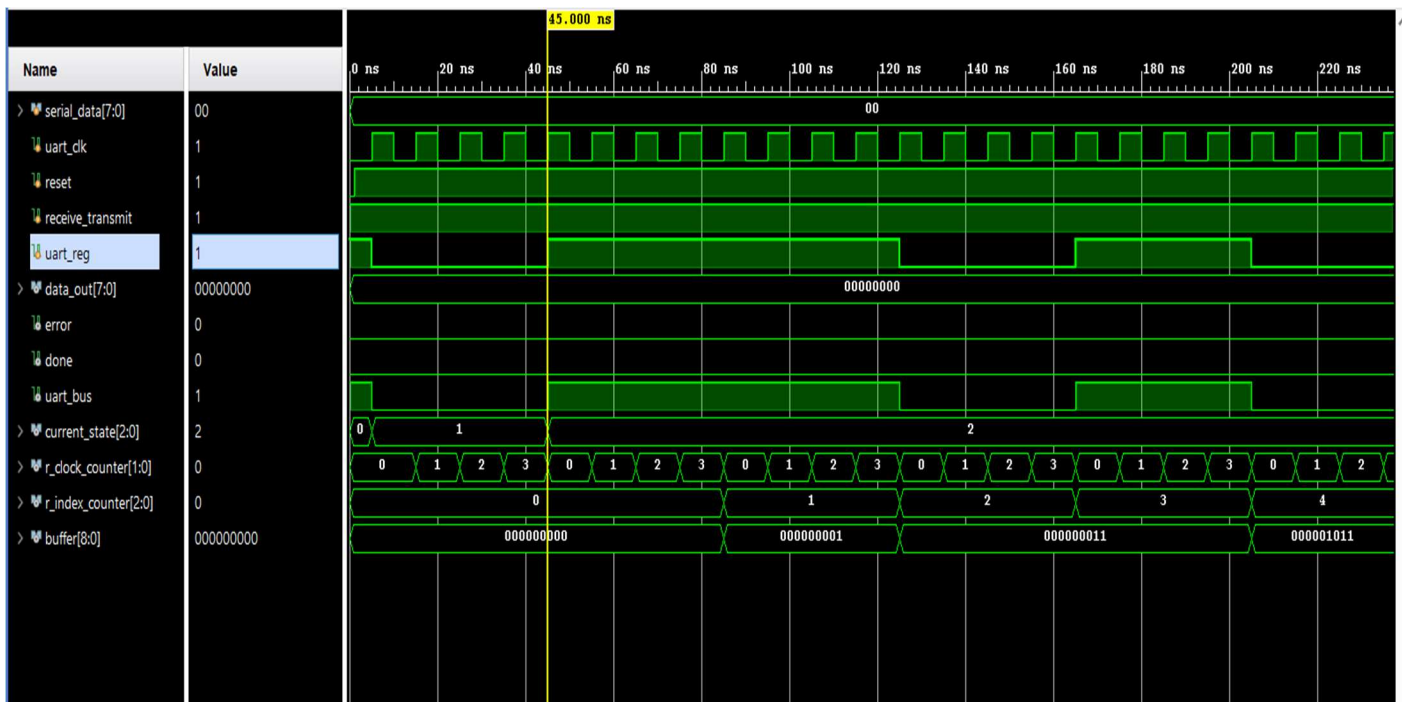

شکل ۲

